

Clase 07 - Compuertas lógicas

IIC1001 - Algoritmos y Sistemas Computacionales

Cristian Ruz – cruz@uc.cl

Miércoles 27-Marzo-2024

Departamento de Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile

Contacto

Temas

Representación numérica

Contacto

Temas

Representación numérica

Contacto



ignaciomunoz@uc.cl

Ignacio Muñoz
Ayudante jefe

- Coordinación
- Notas de actividades, interrogaciones
- Todo lo que no sé donde más enviar



vicente.cabra@uc.cl

Vicente Cabra
Ayudante

- Materia



fernando.concha@uc.cl

Fernando Concha
Ayudante

- Materia



alejandro.tapia@uc.cl

Alejandro Tapia
Ayudante

- Materia



Contacto

Temas

Representación numérica

Sistemas computacionales

- Representación datos, números y codificación
- Funcionamiento hardware, procesadores y memoria.
- Funcionamiento de sistemas operativos: ejemplo scheduling
- Funcionamiento de Internet
- Herramientas computacionales: github + latex

Algoritmos

- Algoritmos y resolución de problemas
- Eficiencia algorítmica
- Estructuras secuenciales y ordenamiento
- Grafos y árboles

Lunes 1-Abril: Taller de Git + Github

- Dictador por Ignacio Palma, Github Campus Expert
- Si traen computador pueden seguir el taller (no es obligatorio)
- Muy recomendado (aún sin computador): crearse una cuenta gratuita en <https://github.com/join>

Miércoles 3-Abril: Actividad evaluada

- Codificación y compuertas lógicas
- En grupos (designados aleatoriamente)
- Se entrega en clase mediante Canvas

Contacto

Temas

Representación numérica

¿Qué sabemos?

Representaciones numéricas, operatoria y codificación

- Bases numéricas: 2, 10, 16
- Bits y bytes
- Codificación de caracteres (mapas, *encodings*)
- Operaciones aritméticas básicas


Sabemos como el computador los representa.

¿Cómo las implementa y opera con ellas?

Representación de 0 y 1

Transistores

 - Dispositivo semiconductor
- Un voltaje aplicado a una entrada, permite controlar el voltaje de la salida
- Cierta nivel de voltaje puede interpretarse como “hay señal”, y la ausencia de ese voltaje indica que “no hay señal”.



S.XIX, George Boole

- Desarrolla sistema formal para analizar proposiciones lógicas
- Proposiciones lógicas se basan en “valores de verdad”: Verdadero (V) ó Falso (F)
- Lógica booleana: operaciones **not**, **and**, **or**
- Álgebra booleana: operaciones algebraicas entre valores lógicos

1937, Claude Shannon

- Álgebra booleana puede usarse para representar valores numéricos (binarios)
- Valor Verdadero (**True**): 1
- Valor Falso (**False**): 0


Implementación se basa en compuertas lógicas:

not, **and**, **or**, **xor** ... (hay más)

Compuertas lógicas


Componentes electrónicos que implementa las condiciones lógicas de Boole.

 Poseen una cantidad de valores (bit) de entrada y entregan como resultado uno o más valores (bits) de salida de acuerdo a una tabla.




Compuerta NOT

 Entrada es lo opuesto de la salida: $\text{not}(A) = \neg A$



Compuerta AND

 
Entrada es verdadera (1) sólo cuando **ambas** entradas son verdaderas: $A \text{ and } B = A \wedge B$



A	B	A and B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Compuerta AND

 
Entrada es verdadera (1) cuando **al menos una** de las entradas son verdaderas: $A \text{ or } B = A \vee B$



A	B	A or B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Compuerta XOR

 Entrada es verdadera (1) cuando **exactamente una** de las entradas son verdaderas: $A \text{ xor } B = A \oplus B$




A	B	A xor B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Circuitos binarios

Mezclando entradas y salidas de diferentes compuertas podemos construir circuitos que implementan operaciones lógicas.

 ¿Qué salidas se obtienen del siguiente circuito? (I2, 2023-1)



Circuitos binarios

Construir un circuito cuya salida sea 1 solamente si ambos bit de entrada son iguales.

a	b	$a \text{ eq } b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

¿Cómo se escribiría en álgebra booleana?

¿Cómo se escribiría un circuito lógico?

Circuitos sumadores

Podemos empezar a construir circuitos que implementes operaciones aritméticas.

¿Cómo sería relación entrada/salida? $S(A, B) = A + B$

A	B	$A + B$
0	0	00
0	1	01
1	0	01
1	1	10

Circuitos sumadores

Podemos empezar a construir circuitos que implementes operaciones aritméticas.

¿Cómo sería relación entrada/salida? $S(A, B) = A + B$

A	B	$A + B$
0	0	00
0	1	01
1	0	01
1	1	10

¡Pero la salida de una suma de dos números de un 1 bit son dos bit!

Circuitos sumadores

INPUT: bit A y bit B

OUTPUT: dos bit. Podemos separarlos: S_1 , S_0

A	B	$A + B = S_1S_0$	S_1	S_0
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	1


Circuitos sumadores

INPUT: bit A y bit B

OUTPUT: dos bit. Podemos separarlos: S_1 , S_0

A	B	$A + B = S_1S_0$	S_1	S_0
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	1

Half-adder

 


Circuitos sumadores

INPUT: bit A y bit B

OUTPUT: dos bit. Podemos separarlos: S_1 , S_0

A	B	$A + B = S_1S_0$	S_1	S_0
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	1

Half-adder

 

Con esto podemos dos números de 1 bit.
¿Cómo sumar números más grandes?

Circuitos sumadores

¿Cómo sumar números, por ejemplo, de 2-bit?

INPUT: dos números de dos bit: $A = A_1A_0$, $B = B_1B_0$

OUTPUT: $A + B = S$ ¿cuántos bit?

Hay que ver cómo funciona la
suma

$$\begin{array}{rcccc} & & 1 & & 1 \\ & 1 & 0 & 0 & 1 \\ + & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & \end{array}$$

Circuitos sumadores

¿Cómo sumar números, por ejemplo, de 2-bit?


INPUT: dos números de dos bit: $A = A_1A_0$, $B = B_1B_0$

OUTPUT: $A + B = S$ ¿cuántos bit? $S = S_2S_1S_0$

Hay que ver cómo funciona la
suma

$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline 1 \end{array}$$

Full-adder

 

Circuitos sumadores

¿Cómo sumar números, por ejemplo, de 2-bit?

INPUT: dos números de dos bit: $A = A_1A_0$, $B = B_1B_0$

OUTPUT: $A + B = S$ ¿cuántos bit?

A_1A_0	B_1B_0	$S = S_2S_1S_0$
00	00	000
00	01	001
00	10	010
00	11	011
01	00	001
01	01	010
01	10	011
01	11	100
10	00	010
10	01	011
10	10	100
10	11	101
11	00	011
11	01	100
11	10	101
11	11	110

Circuitos sumadores

¿Cómo sumar números, por ejemplo, de 2-bit?

INPUT: dos números de dos bit: $A = A_1A_0$, $B = B_1B_0$

OUTPUT: $A + B = S$ ¿cuántos bit? $S = S_2S_1S_0$

A_1A_0	B_1B_0	$S = S_2S_1S_0$
00	00	000
00	01	001
00	10	010
00	11	011
01	00	001
01	01	010
01	10	011
01	11	100
10	00	010
10	01	011
10	10	100
10	11	101
11	00	011
11	01	100
11	10	101
11	11	110

