

Clase 12 - Programabilidad de circuitos digitales

IIC1001 - Algoritmos y Sistemas Computacionales

Cristian Ruz – `cruz@uc.cl`

Miércoles 17-Abril-2024

Departamento de Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores

Programabilidad

Clocks

Literales

Unidad de control

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores

Programabilidad

Clocks

Literales

Unidad de control

Contacto



ignaciomunoz@uc.cl

Ignacio Muñoz
Ayudante jefe

- Coordinación
- Notas de actividades, interrogaciones
- Todo lo que no sé donde más enviar



vicente.cabra@uc.cl

Vicente Cabra
Ayudante

- Materia



fernando.concha@uc.cl

Fernando Concha
Ayudante

- Materia



alejandro.tapia@uc.cl

Alejandro Tapia
Ayudante

- Materia



Contenidos

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores

Programabilidad

Clocks

Literales

Unidad de control

Sistemas computacionales

- Representación datos, números y codificación
- Funcionamiento hardware, procesadores y memoria.
- Funcionamiento de sistemas operativos: ejemplo scheduling
- Funcionamiento de Internet
- Herramientas computacionales: github + latex

Algoritmos

- Algoritmos y resolución de problemas
- Eficiencia algorítmica
- Estructuras secuenciales y ordenamiento
- Grafos y árboles

Lunes 15-Abril: Clase

- Multiplexores
- Unidad de control

Miércoles 17-Abril: Clase + Actividad

- Repaso de multiplexores y unidad de control
- Actividad en grupos de 3

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores

Programabilidad


Clocks

Literales

Unidad de control

Enabler

 
Componente que permite habilitar o deshabilitar una salida



Enabler de 1 bit

Enabler

 Se puede implementar para circuitos con más bit de entrada



Enabler de 4 bits

Multiplexor

Buscamos un circuito que tenga más de una entrada, y nos permita **elegir** cuál de ellas queremos leer.

Dos entradas: $A0$, y $B0$.

Una salida: $M0$.


Señal de elección: S . Si $S = 0$, queremos leer $A0$. Si $S = 1$, queremos leer $B0$.

| S | $M0$ |
|-----|------|
| 0 | $A0$ |
| 1 | $B0$ |

Multiplexor

Señal de elección: S . Si $S = 0$, queremos leer $A0$. Si $S = 1$, queremos leer $B0$.


| S | $M0$ |
|-----|------|
| 0 | $A0$ |
| 1 | $B0$ |

 

Multiplexor de 2 entradas de 1 bit de datos

Multiplexor

Se puede implementar con más bits

 


| S1 | S0 | M |
|----|----|---|
| 0 | 0 | A |
| 0 | 1 | B |
| 1 | 0 | C |
| 1 | 1 | D |

Multiplexor de 2 entradas de 4 bit de datos

Multiplexor

En notación de buses

 


Multiplexor de 4 entradas de 4 bit de datos

Unidad de selección

Se pueden combinar operaciones y seleccionar usando multiplexores.

Es una primera aproximación a una **unidad aritmético-lógica (ALU)**

$S = 0$: Suma, $S = 1$: Resta

 

Sumador-restador de 4 bit de datos

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores


Programabilidad

Clocks

Literales

Unidad de control


Acumulación de operaciones

 

| select | s2 | s1 | s0 | operación |
|--------|----|----|----|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Suma |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Resta |
| 2 | 0 | 1 | 0 | And |
| 3 | 0 | 1 | 1 | Or |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Not A |
| 5 | 1 | 0 | 1 | Xor |
| 6 | 1 | 1 | 0 | Shift Left A |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Shift Right A |

Calculador de 4 bits con ingreso de usuario y display


Acumulación de operaciones

 

| select | s2 | s1 | s0 | operación |
|--------|----|----|----|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Suma |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Resta |
| 2 | 0 | 1 | 0 | And |
| 3 | 0 | 1 | 1 | Or |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Not A |
| 5 | 1 | 0 | 1 | Xor |
| 6 | 1 | 1 | 0 | Shift Left A |
| 7 | 1 | 1 | 1 | Shift Right A |

Calculadora de 4 bits con **registros acumuladores**


Acumulación de operaciones

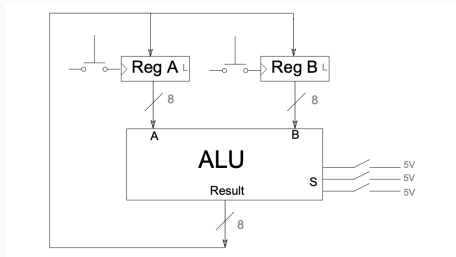

| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

Calculadora de 4 bits con **registros acumuladores** y señales de carga

Acumulación de operaciones

 


| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación | A | B |
|----|----|----|----|----|-----------|----------|-----------|
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B | 3 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B | 8 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B | 8 | 13 |

Calculadora de 4 bits con **registros acumuladores**, señales de carga y programa


Almacenamiento de instrucciones

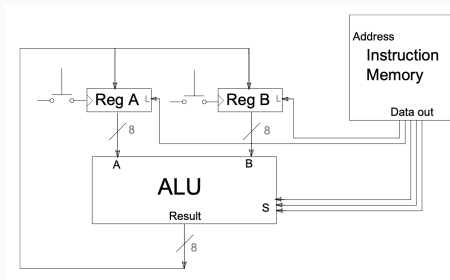

| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

Usando una memoria de instrucciones se puede almacenar un programa

Almacenamiento de instrucciones

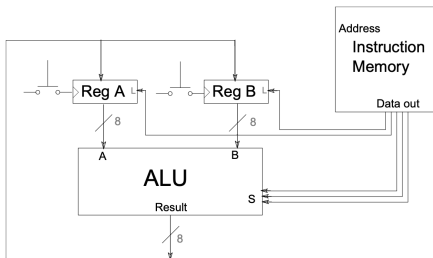


| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación | A | B |
|----|----|----|----|----|-----------|---|----|
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B | 3 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B | 8 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B | 8 | 13 |

| dirección | instrucción |
|-----------|-------------|
| 0000 | 10000 |
| 0001 | 01000 |
| 0010 | 10000 |
| 0011 | 01000 |
| 0100 | 10000 |
| 0101 | 01000 |

Usando una memoria de instrucciones se puede almacenar un programa

Almacenamiento de instrucciones

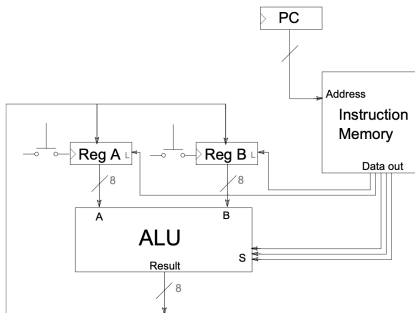

| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

| program counter | instrucción | operación |
|-----------------|-------------|-----------|
| 0000 | 10000 | A=A+B |
| 0001 | 01000 | B=A+B |
| 0010 | 10000 | A=A+B |
| 0011 | 01000 | B=A+B |
| 0100 | 10000 | A=A+B |
| 0101 | 01000 | B=A+B |

| dirección | instrucción |
|-----------|-------------|
| 0000 | 10000 |
| 0001 | 01000 |
| 0010 | 10000 |
| 0011 | 01000 |
| 0100 | 10000 |
| 0101 | 01000 |

Registro **Programa Counter (PC)** indica en qué instrucción vamos a ejecutar

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores


Programabilidad

Clocks

Literales

Unidad de control

Ejecución automática

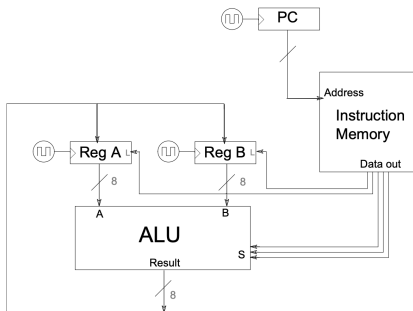

| la | lb | s2 | s1 | s0 | operación |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

| program counter | instrucción | operación |
|-----------------|-------------|-----------|
| 0000 | 10000 | A=A+B |
| 0001 | 01000 | B=A+B |
| 0010 | 10000 | A=A+B |
| 0011 | 01000 | B=A+B |
| 0100 | 10000 | A=A+B |
| 0101 | 01000 | B=A+B |

| dirección | instrucción |
|-----------|-------------|
| 0000 | 10000 |
| 0001 | 01000 |
| 0010 | 10000 |
| 0011 | 01000 |
| 0100 | 10000 |
| 0101 | 01000 |

Usando una memoria de instrucciones se puede almacenar un programa

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores


Programabilidad

Clocks

Literales

Unidad de control


Operaciones con literales

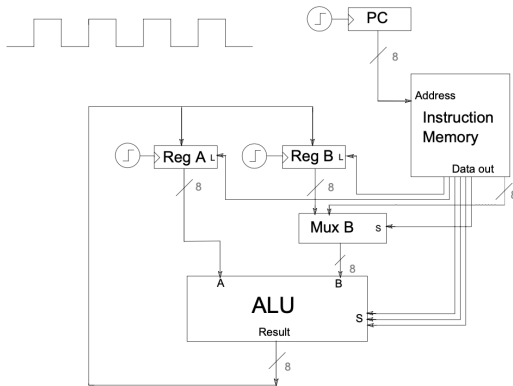

Computador simple con carga de literales

Operaciones: $A = A + \textit{literal}$

Carga de literales

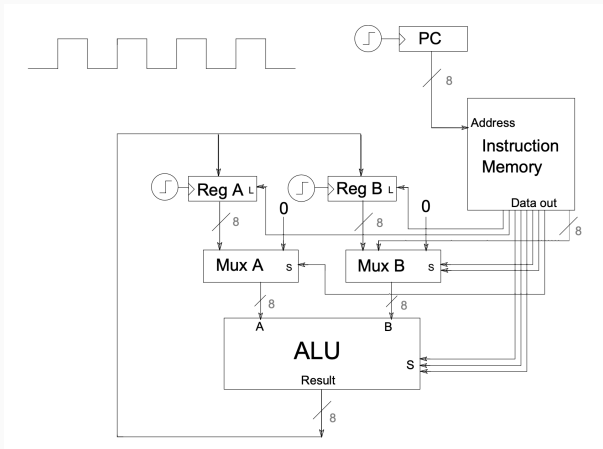

Computador simple con carga de literales

Operaciones: $A = A + 0$

Contacto

Temas

Multiplexores y demultiplexores

Programabilidad

Clocks

Literales

Unidad de control

Unidad control

| La | Lb | Sa0 | Sb0 | Sb1 | Sop2 | Sop1 | Sop0 | Operación |
|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=Lit |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=Lit |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=A+Lit |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A=A-Lit |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | A=A and Lit |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | A=A or Lit |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | A=notLit |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | A=A xor Lit |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

Unidad de control contiene instrucciones posible y señales de control

Unidad control

| Opcode | La | Lb | Sa0 | Sb0 | Sb1 | Sop2 | Sop1 | Sop0 | Operación |
|--------|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------|
| 000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=B |
| 000001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A |
| 000010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=Lit |
| 000011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=Lit |
| 000100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| 000101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| 000110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=A+Lit |
| 000111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| 001000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| 001001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A=A-Lit |
| 001010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| 001011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| 001100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | A=A and Lit |
| 001101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| 001110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| 001111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | A=A or Lit |
| 010000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| 010001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| 010010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| 010011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| 010100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | A=A xor Lit |
| 010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| 010110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| 010111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| 011000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

OPCODE permite identificar instrucciones


Unidad control

| Instrucción | Opcode | La | Lb | Sa0 | Sb0 | Sb1 | Sop2 | Sop1 | Sop0 | Operación |
|-------------|--------|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------|
| MOVAB | 000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=B |
| MOVBA | 000001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A |
| MOVAL | 000010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=Lit |
| MOVBL | 000011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=Lit |
| ADDA | 000100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| ADDB | 000101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| ADDL | 000110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=A+Lit |
| SUBA | 000111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| SUBB | 001000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| SUBL | 001001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A=A-Lit |
| ANDA | 001010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| ANDB | 001011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| ANDL | 001100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | A=A and Lit |
| ORA | 001101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| ORB | 001110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| ORL | 001111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | A=A or Lit |
| NOTA | 010000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=notA |
| NOTB | 010001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B=notA |
| XORA | 010010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| XORB | 010011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| XORL | 010100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | A=A xor Lit |
| SHLA | 010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| SHLB | 010110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | B=shift left A |
| SHRA | 010111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| SHRB | 011000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | B=shift right A |

Instrucciones pueden tener un nombre simbólico (assembler)

Unidad control

| Instrucción | Opcode | La | Lb | Sa0 | Sb0 | Sb1 | Sop2 | Sop1 | Sop0 | Operación |
|-------------|--------|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------|
| MOVAB | 000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=B |
| MOVBA | 000001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=A |
| MOVAL | 000010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=Lit |
| MOVBL | 000011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B=Lit |
| ADDA | 000100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A=A+B |
| ADDB | 000101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B=A+B |
| ADDL | 000110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A=A+Lit |
| SUBA | 000111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A=A-B |
| SUBB | 001000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B=A-B |
| SUBL | 001001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A=A-Lit |
| ANDA | 001010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A=A and B |
| ANDB | 001011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B=A and B |
| ANDL | 001100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | A=A and Lit |
| ORA | 001101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | A=A or B |
| ORB | 001110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | B=A or B |
| ORL | 001111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | A=A or Lit |
| NOTA | 010000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A=not A |
| NOTB | 010001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B=not B |
| XORA | 010010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | A=A xor B |
| XORB | 010011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | B=A xor B |
| XORL | 010100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | A=A xor Lit |
| SHLA | 010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=shift left A |
| SHLB | 010110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | B=shift left B |
| SHRA | 010111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A=shift right A |
| SHRB | 011000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | B=shift right B |

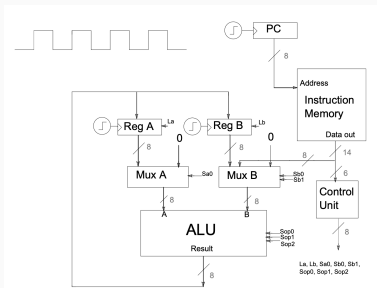

Computador básico utiliza unidad de control