

## IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2024-1 **Actividad Evaluada 3**

Miércoles 24-Abril-2024

## Integrantes Grupo:

- Esta actividad será evaluada y la nota obtenida se incluirá en el cálculo de la nota final.
- Se requiere que los estudiantes se agrupen según lo designado en Canvas, para la entrega de esta actividad, sólo un integrante del grupo debe subir una foto del trabajo realizado, asegurándose de incluir los nombres de los miembros del grupo que hayan asistido.
- Se puede hacer uso de los apuntes de la clase, pero cabe destacar que no se permite el uso de celulares o computadoras para resolver los ejercicios.
- Cualquier duda o pregunta acerca de la actividad puede ser respondida en clases por el profesor o los ayudantes.

## Actividad: Análisis de flujo de instrucción


En las siguientes cuatro imágenes el computador simple se inicia con el registro A en 8, el registro B en 13, y este contenido en *instrucion memory*:


dirección	contenido
0x0	ADDB
0x1	SUBL 16
0x2	ORB
0x3	SHLA

Para cada imagen indicar:

- Valores de Reg A y Reg B al iniciar la instrucción.
- Valor de los 8 bits que recibe la **Instruction Memory**.
- Valor de los 8 bits que entran al Mux B y los 6 bits que entran a la Control Unit.
- Valores de La, Sa0, Sb0, Sb1, Sop0, Sop1 y Sop2.
- Qué es lo que hacen **La** y **Lb** (acción: se carga en A, en B, en ambos, en ninguno)
- Qué es lo que hacen Sa0, Sb0 y Sb1 (qué efecto producen, qué linea se selecciona)
- Qué es lo que hacen **Sop0**, **Sop1** y **Sop2** (qué efecto produce, qué acción se selecciona)
- Valor que sale de la **ALU**.
- Valores de Reg A y Reg B al finalizar la instrucción.

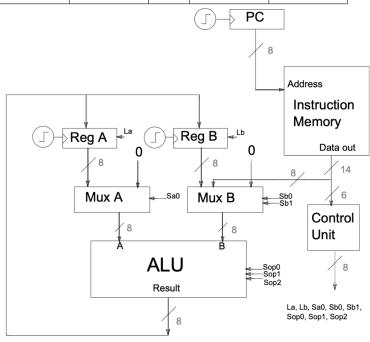i) Instrucción RegA-Init RegB-Init LIT RegA-Fin RegB-Fin ADDB 8 13 0



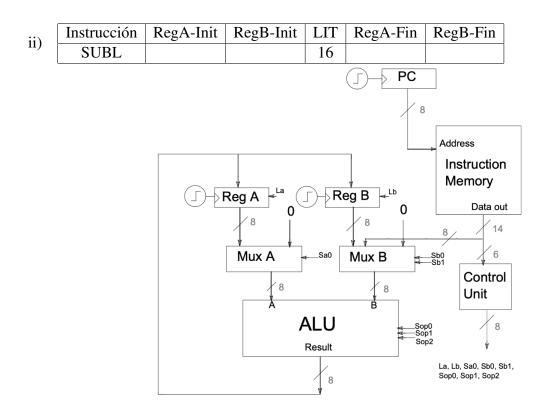

iii) Instrucción RegA-Init RegB-Init LIT RegA-Fin RegB-Fin ORB

